MEDIAN Automne 2010

## Durée de l'épreuve : 2 heures

- Il est conseillé aux candidats de prendre connaissance de la totalité du texte du sujet avant de répondre à toute question.
- Les candidats doivent respecter les notations de l'énoncé et préciser, dans chaque cas, la numérotation de la question.
- On accordera la plus grande attention à la clarté de la rédaction, à la présentation, aux schémas et à la présence d'unité de mesure. Les résultats seront encadrés.

Les exercices et le problème sont indépendants Documentation : Une feuille A4 recto/verso et manuscrite est autorisée

## Exercice 1:

La batterie d'une voiture possède les caractéristiques suivantes :

force électromotrice : E = 12 V
Résistance interne : r = 35 milli ohms
Une énergie stockée de : 480 Wh

Lors d'un stationnement, les quatre feux de position sont restés allumés. La batterie est parcourue par un courant de I = 1,720 A.

- 1. Donner le schéma électrique de l'ensemble.
- 2. Calculer la tension aux bornes de la batterie.
- 3. Calculer la valeur de l'énergie transférée par la batterie aux feux de position en 24h.
- 4. Le conducteur pourra t-il démarrer normalement a son retour ? Justifier.

## Exercice 2:

Le conducteur du véhicule de l'exercice 1 dispose d'un chargeur de batterie fonctionnant avec un panneau solaire ayant les caractéristiques suivantes :

Une puissance de 47 W, une tension de 12 V, une surface de  $0.5m^2$  et un rendement de 10% (seule 10% de l'énergie solaire reçue sur terre est transformée en énergie électrique).

Cette personne se trouve dans une région géographique pouvant recevoir une énergie solaire de  $1300kWh/an/m^2$ .

- 1) En moyenne, quelle est la quantité d'énergie électrique pouvant être produite par ce panneau solaire par jour (24heures)?
- 2) Cette personne souhaite recharger sa batterie jusqu'à la recharge complète (supposée initialement complètement vide), En combien de jour, heures, minutes, la batterie sera rechargée?

NB: On supposera pour cet exercice que l'éclairement solaire, et donc la production de l'énergie électrique du panneau, est constante durant la journée.

Automne 2010 1/2

## Problème:

Un particulier possède un abonnement en énergie électrique monophasé avec une puissance apparente installée de 6kVA. Son installation électrique est alimenté par un réseau monophasé 240 V, 50 Hz et comporte :

- 1 four électrique d'une puissance de 1 kW.
- 2 moteurs électriques identiques, ayant chacun une puissance de 2.25 kW avec un facteur de puissance cos  $\varphi$ = 0,55.
- 1) Le four et les 2 moteurs fonctionnent simultanément. Calculer les puissances totales active P, réactive Q et apparente S absorbées.
- 2) Donner la valeur I de l'intensité totale du courant en ligne, ainsi que le facteur de puissance de cette installation.
- 3) Conclure sur le fonctionnement de cette installation.
- 4) On veut ramener le facteur de puissance de l'installation à 1. Donner le schéma de câblage avec le condensateur et calculer dans ce cas la valeur de la capacité.
- 5) Calculer le nouveau courant en ligne appelé par l'ensemble four et moteurs.
- 6) Conclure sur le fonctionnement de cette installation dans ce cas.

Automne 2010 2/2