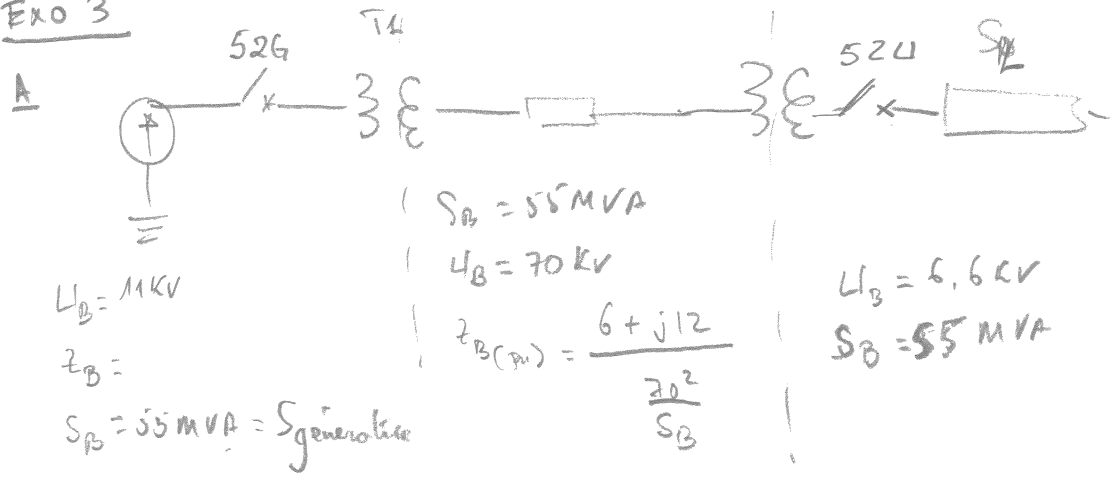


Exo 3



2)

Grandeur en pu

Pour le générateur

$X_d = 160\% \Rightarrow X_d = 1,6 \text{ pu}$

$X_q = 145\% \Rightarrow X_q = 1,45 \text{ pu}$

$z_{B_G} = \frac{U_G^2}{S_B} = \frac{11 \text{ kV}^2}{55 \text{ MVA}}$

$U_B = 11 \text{ kV}$

$S_B = 55 \text{ MVA}$

$\Rightarrow X_s = \frac{X_d + X_q}{2} = \underline{\underline{1,525 \text{ pu}}}$

Pour le T1

$z_{T1(\text{pu})}_{S_B} = z_{cc(60\text{MVA})} \times \frac{S_B}{S_{T1}} = 0,1 \times \frac{55}{60}$

$z_{T1(\text{pu})}_{S_B} = \underline{\underline{0,0916 \text{ pu}}}$

$U_B = 11 \text{ kV}$

$S_B = 55 \text{ MVA}$

$z_B = \frac{U_B^2}{S_B}$

Pour  $Z_L$

$$Z_{(pu)S_B} = \frac{Z_L(\Omega)}{Z_B} \quad \text{avec} \quad Z_B = \frac{70kV^2}{55MVA}$$

$$= \frac{6 + j12}{\frac{70kV^2}{55MVA}} = 89,1$$

$$Z_{(pu)S_B} = 0,067 + j0,135$$

Pour  $T_2$

$$Z_{ccT_2(pu)S_B} = Z_{ccT_2(pu)S_{T_2}} \times \frac{S_B}{S_{T_2}} = 0,1 \times \frac{55}{25} = 0,22 pu$$

$$S_{T_2} \text{ de la base } S_B \Rightarrow S_{T_2(pu)S_B} = 0,454 pu$$

$$U_B = 70kV$$

$$S_B = 55MVA$$

$$\Rightarrow Z_B = \frac{70^2}{55MVA}$$

Pour  $Z_L$  (charge)

$$S = 20 MVA \quad \cos \varphi = 0,7 \Rightarrow \varphi = 45,5^\circ$$

$$P = 20 \times 0,7 = 14 MW$$


$$Q = 20 \times \sin \varphi = 14,26 MVAR$$

$$P_{(pu)S_B} = \frac{14}{55} = 0,254$$

$$Q_{(pu)S_B} = \frac{14,26}{55} = 0,26$$

$$S_{(pu)S_B} = \frac{20}{55} =$$

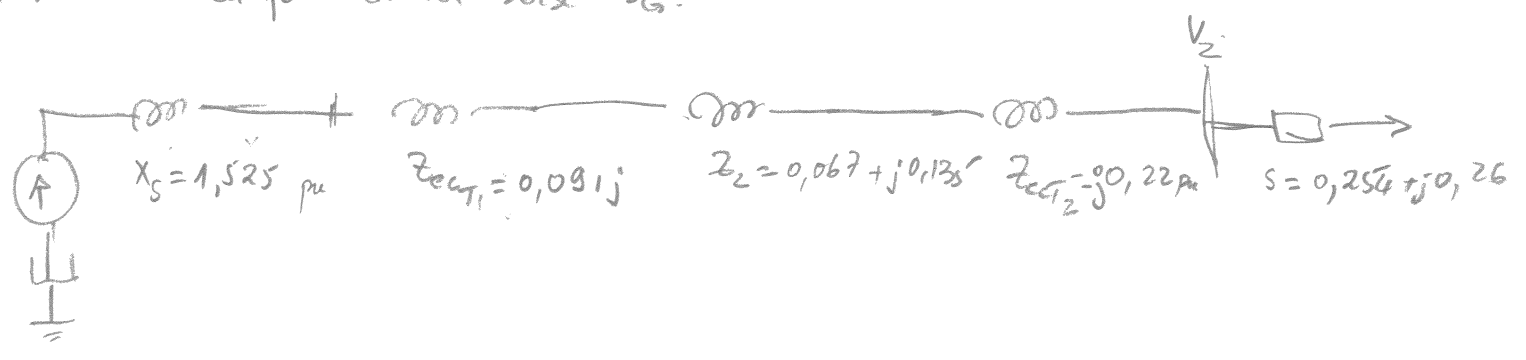3) Schéma en pu de la Base S<sub>G</sub>.



4) fem et  $V_S$ .

sachant que la Tension de Base de l'usine est 6.6 kV

a)  $V_L(\text{pu}) = \frac{6}{6.6} = 0.91 \text{ pu}$

$\Rightarrow S = VI^* \Rightarrow I^* = \frac{0.254 + j0.26}{0.91}$

$I^* = 0.279 + j0.286$

$I_1 = 0.279 - j0.286$

calcul de  $\Delta V$

$V_S = \Delta V + V_L$  avec  $V_L =$

avec  $\Delta V = (Z_{eqT1} + Z_2 + Z_{eqT2}) I_1$   
 $= (0.067 + j0.446) (0.279 - j0.286)$

$\Delta V = \underline{0.146 + j0.105}$

d'où  $V_S = (0.146 + j0.105) + (0.91) = 1.056 + j0.105 = 1.061 / 5.7^\circ$

$V_S = \underline{\underline{11.67 \text{ kV}}}$

(4)

$$\begin{aligned}
 E &= V_s + jX_s I \\
 &= (1,05 + j0,105) + (j1,525) \times (0,279 - j0,286) \\
 &= 1,05 + j0,105 + j0,425 + 0,436 \\
 &= 1,486 + j0,53
 \end{aligned}$$

$$E = 1,577 \angle 19,62^\circ$$

$$\begin{aligned}
 E &= 17,347 \text{ kV} & \Rightarrow P_G &= 0,896 \sin(19,62^\circ) + 0,0267 \sin(2 \times 19,62^\circ) \\
 & & &= 0,300 + 0,0169 = 0,3169 \text{ pu}
 \end{aligned}$$

si Puissance Max au point de l'expression -

$$P_e = \frac{V_1 \times E}{X_d} \sin \delta + \frac{V_1^2}{2} \left( \frac{1}{X_q} - \frac{1}{X_d} \right) \sin 2\delta$$

$$P_e = P_1 \sin \delta + P_2 \sin 2\delta$$

Pour  $P_{max} \Rightarrow \frac{dP_e}{d\delta} = P_1 \cos \delta + 2P_2 \cos 2\delta \quad (1) \quad \text{or } \cos 2\delta = 2\cos^2 \delta - 1$

(1)  $\Rightarrow P_1 \cos \delta + 2P_2 [2\cos^2 \delta - 1] = 0$

$$P_1 \cos \delta + 4P_2 \cos^2 \delta - 2P_2 = 0 \quad \text{si } \cos \delta = x$$

$$\Rightarrow 4P_2 x^2 + P_1 x - 2P_2 = 0$$

$$P_1 = \frac{0,91 \times 1,577}{1,6} = 0,896$$

$$\Rightarrow 0,1068 x^2 + 0,897 x - 0,0534 = 0$$

$$P_2 = \frac{(0,91)^2}{2} \left( \frac{1}{1,45} - \frac{1}{1,6} \right) = 0,0267$$

$$\Rightarrow x = 0,0591 \Rightarrow \delta = \underline{\underline{86,6^\circ}}$$

$$x_2 = -8,458 \text{ (NA)} \quad \text{car } 0 < \delta < 90^\circ$$

do la cos de fonction est admissible

Pour r

$\cos \delta = 0,0591 \Rightarrow \delta = 86,6^\circ$


$\Rightarrow P_{G_{S1}} = 0,896 \sin(86,6^\circ) + (0,0267) \sin(2 \times 86,6^\circ)$   
 $= 0,897 \text{ pu} \Rightarrow P_{G_{S1}} = \underline{\underline{49,31 \text{ MW}}}$

$\cos \delta = -0,8955 \Rightarrow \delta_2 =$   
impossible

$\Rightarrow P_{G_{S2}} =$

$\delta = 86,6^\circ \rightarrow$  utilise pour calculer la  $P_{\text{max}} = 49,36 \text{ MW}$

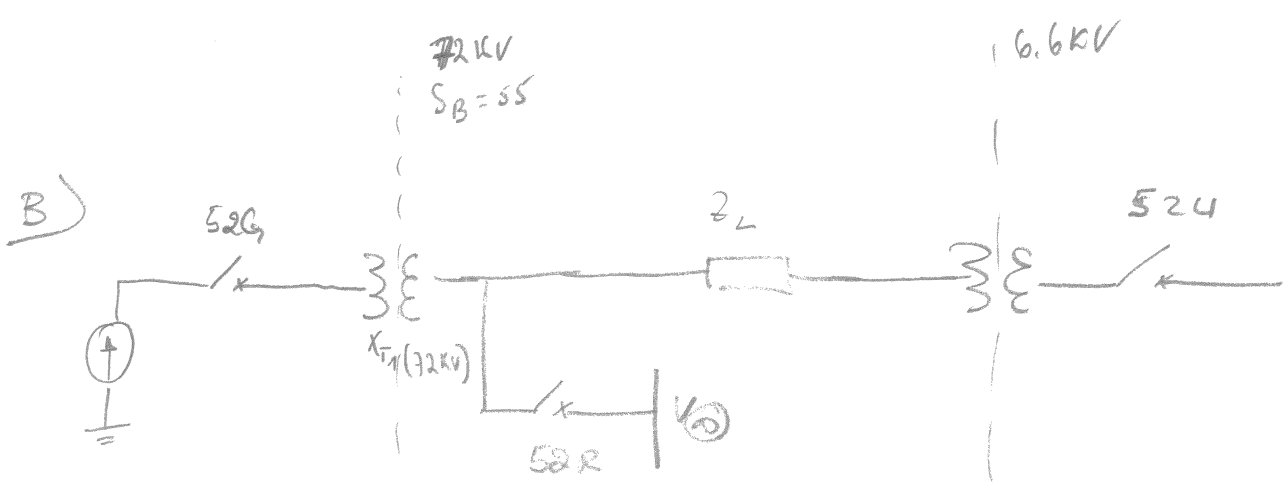et  $S_1 = \frac{dP}{d\delta} = P_1 \cos \delta + 2 P_2 \cos 2\delta = 0,896 \cos(86,6^\circ) + 2(0,0267) \cos(2 \times 86,6^\circ)$   
 $= \underline{\underline{0,114 \cdot 10^3 \text{ MW/rad}}}$




6)  $\frac{\text{Tension Primaire}}{\text{Tension secondaire}} \Rightarrow T_1 = \frac{72}{11} = 6,54 \text{ ou } \frac{11}{72} = 0,1527$   
(MKV)

7/ la part de Puissance Transmise au réseau -

B/ 7) Nouveau  $Z_{eq T_2}$  Car nous avons maintenant  $T_2 (72 kV / 63 MVA)$

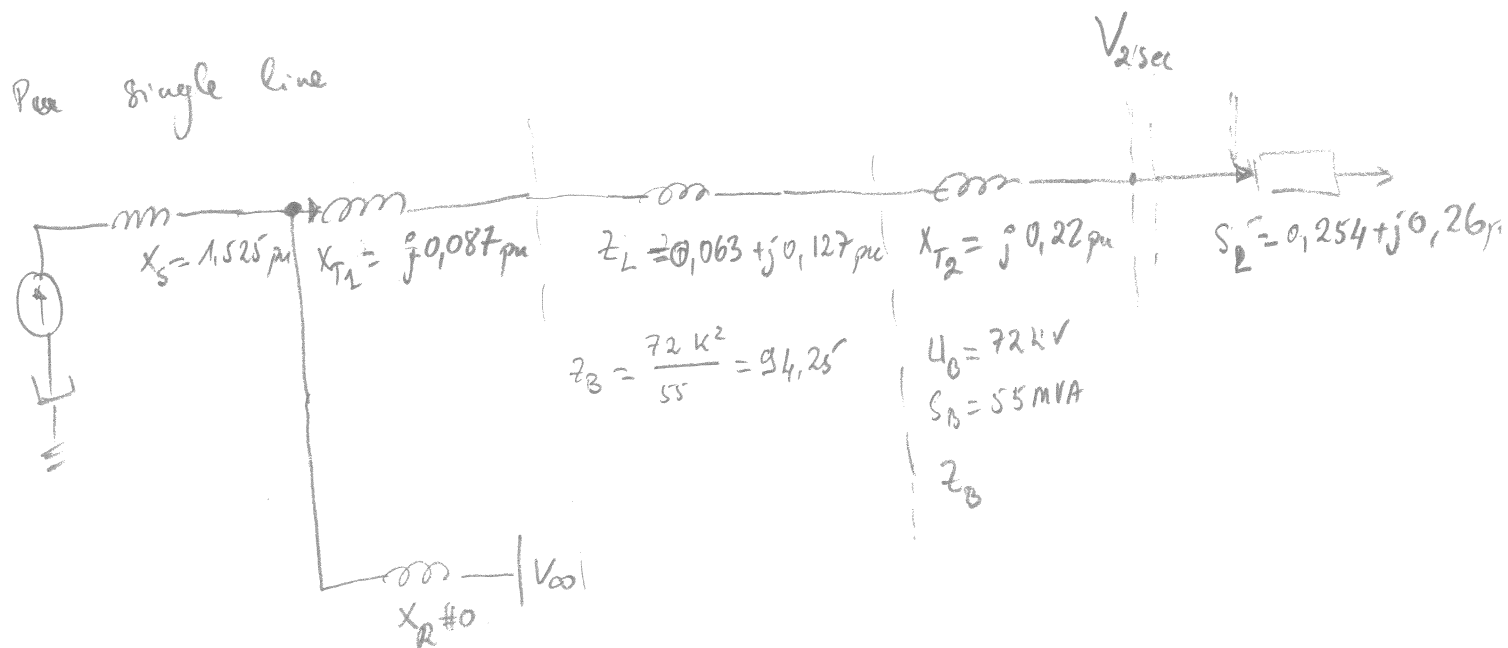de l'exo 1  $\Rightarrow Z_{ec T_1 (72 kV)} = 0,1 \times \left(\frac{63}{60}\right) \times \left(\frac{70 kV}{72 kV}\right)^2 = 0,099 \neq 0,1$ .



$$I_L^* = \frac{S_L}{V_L} = 0,254 + j0,26$$

$$\Rightarrow I_L = 0,254 - j0,26$$

$$\Delta V = I_L \times (X_T + Z_L + X_{T1}) = (0,254 - j0,26)(0,063 + j0,434) = 0,128 + j0,093$$

$$S_{\text{pert}} = \Delta V I_L^* = (0,128 + j0,093)(0,254 + j0,26) = 0,0083 + j0,0569$$

Pertes

$$S_G = 1 pu \Rightarrow P_{Gn} = 0,8 pu \quad \text{et} \quad Q_{Gn} = 0,6 pu \Rightarrow S_G = 0,8 + j0,6$$

$$\dot{S}_G = 0,8 + j0,6$$

$$- S_L = -(0,254 + j0,26)$$

$$- S_{\text{pert}} = -(0,0083 + j0,0569)$$

$$S_j = 0,5377 + j0,317 pu \Rightarrow$$

$$P_R = 29,57 MW$$

$$Q_R = 17,435 MVAR$$

8) f.e.m au fonctionnement nominal.

(7)

$$\Rightarrow V_{S2} = \Delta V_2 + V_L = 1,0083 + j0,0569$$

$$E = V_{S2} + jX_s I_S + R_s I_S \quad \text{or } R_s = 0 \Rightarrow E = V_{S2} + jX_s I_S$$

$$\Rightarrow E = (1,0083 + j0,0569) + j(1,525) \times (\text{?})$$

$$\text{or } V_{S2} I_S^* = P + jQ$$

$$I_S^* = \frac{0,8 + j0,6}{V_{S2}} = \frac{(0,8 + j0,6) \times (1,0083 - j0,057)}{(1,0083)^2 - (0,057)^2}$$

$$I_S^* = \frac{0,84 + j0,56}{1,0134} = 0,828 + j0,552$$

$$I_S = (0,828 - j0,552) \text{ pu} \quad \Rightarrow I_S = 1 \angle -33,7^\circ \text{ pu} \quad \Rightarrow \cos \varphi = 0$$

$$\Rightarrow E = (1,0083 + j0,057) + j(1,525) [0,828 - j0,552]$$

$$= (1,0083 + j0,057) + j1,2627 + 0,8418$$

$$= (1,85 + j1,32) \text{ pu}$$

$$\underline{E} = 2,27 \angle 35,5^\circ \text{ pu} \Rightarrow \underline{E} = \underline{24,97 \text{ kV}}$$

# c) Plan de Protection de T1

(8)

## 3) choix des TI

determiner la grandeur à mesurer de cette application.

$$S_{NT2} = \sqrt{3} U_{HV} I_n \Rightarrow I_n = \frac{S_{NT2}}{\sqrt{3} U_{HV}} = \frac{63 \text{ MVA}}{\sqrt{3} \cdot 72 \text{ KV}} = 505,2 \text{ A} = 1 \text{ pu}$$

a) une marge de 20% est autorisée - par rapport à la grandeur caractéristique que  $\Rightarrow I_n \times 1,2 = 606 \text{ A}$  ou  $I_n \times 1,3 = 656,5$   
 d'où le choix du TE 800/1 A pour une  $\begin{cases} S_w = 63 \text{ MVA} \\ U_N = 72 \text{ KV} \end{cases}$


b) protection contre les courts-circuits ph-ph.

$$\Rightarrow I_{cc} = \frac{1}{Z_{cc(ph)}_{72KV}} \cong \frac{1}{0,1} = 10 \text{ pu} - \text{ avec } 1 \text{ pu} = I_n$$

le choix du CT2 ne se base que sur la surcharge (SAT)  $\Rightarrow I_n \times 1,2$  ou  $I_n \times 1,3$   
 , d'où  $\Rightarrow$  CT1 = 800/1 A

On assumera qu'en cas de court-circuit son couple de saturation est suffisamment grand pour cette application -

$$I_{cc} = 5050 \text{ A}_{ph-ph}$$

c) Court circuit phase-terme   $I_{cc} = 5050 \text{ A}_{ph-T}$   
 Seuil de déclenchement est 0,5 pu  $\Rightarrow I_{dph} = \frac{505}{2} = 203 \text{ A} \Rightarrow CT2 = 500/1 \text{ A}$

10) Seuil de Trip  $SAT > \frac{1,2 \times I_n}{\text{Ratio CT1}} = \frac{606}{800} = 0,7575 \text{ A}$

$\frac{I_{cc} \times R}{52, R} \Leftarrow SAT > = 0,7575 \text{ A}$  - Tempo  $\leq 60 \text{ sec} \Rightarrow$  Trip 52R  $\Rightarrow$  car le plus important est d'alimenter l'usine donc on fait action de délestage.

$2R+52G \Leftarrow SAT = \frac{5050}{800} = 6,335$  - Tempo = 0 Sec

$2R+52G \Leftarrow SATN > \frac{505 \times 0,5}{500} = 0,505$  - Tempo  $\leq 2 \text{ sec}$



Exo 1

Soit  $z$  de la base  $S_{pu}$   $\Rightarrow z = z_{pu} \times z_{B \in (S_{pu}, V_{pu})}$   
 $= z_{pu} \times \frac{V_{pu}^2}{S_{pu}} \quad (1)$


Soit  $z$  de la  $S'_{pu}$   $\Rightarrow z = z'_{pu} \times z_{B \in (S'_{pu}, V'_{pu})}$   
 $= z'_{pu} \times \frac{V_{pu}^{\prime 2}}{S'_{pu}} \quad (2)$

$$(1) = (2)$$


Comme  $z = z \quad \Leftrightarrow z_{pu} \times \frac{V_{pu}^{\prime 2}}{S'_{pu}} = z_{pu} \times \frac{V_{pu}^2}{S_{pu}}$

$$\Rightarrow z'_{pu} = z_{pu} \times \frac{S'_{pu}}{S_{pu}} \times \frac{V_{pu}^2}{V_{pu}^{\prime 2}} \quad \text{c. q. d.}$$


1) a)

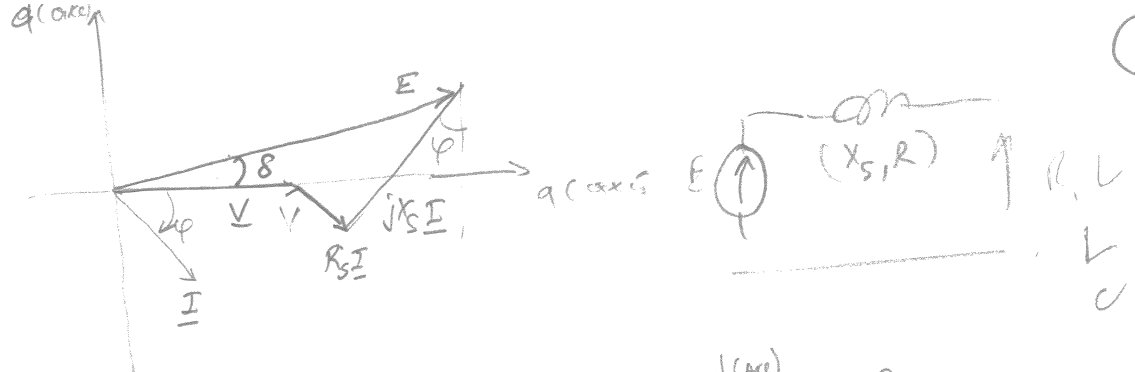


b)

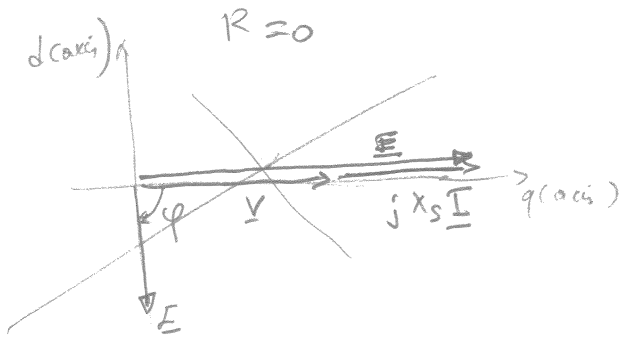


c)

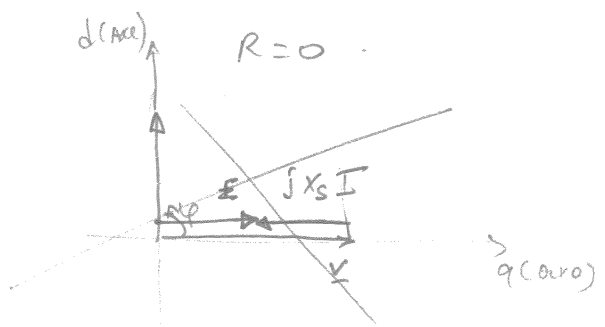

b)

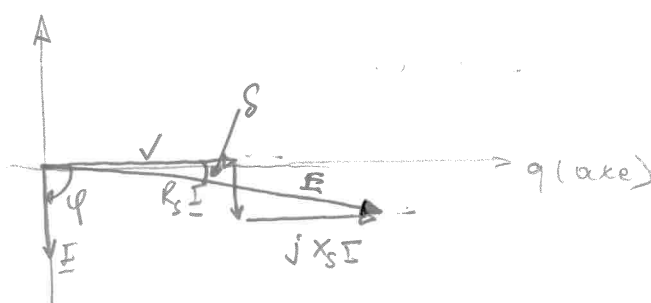


c)

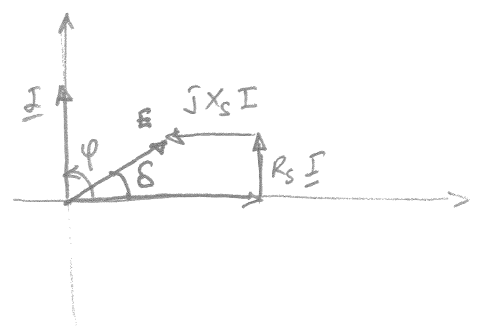

$$E = V_s + jX_s I + R_s I$$


e)

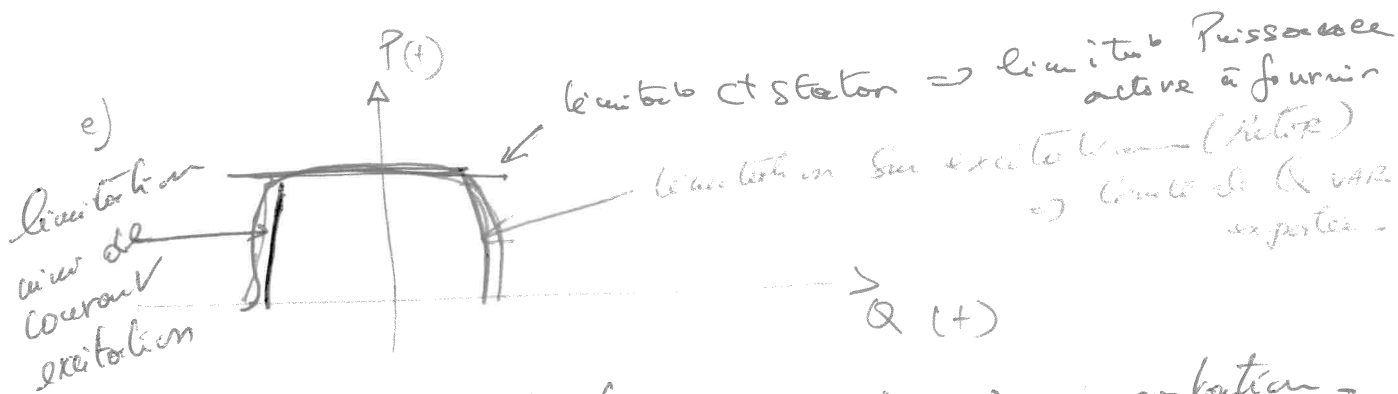

on rotor => limite de fonction en Q (VAR) importation -  
niveau petit de excitation ou de champ au niveau  
Synchronisme (rotor)

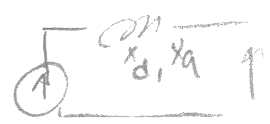
2)

$$P_G = \frac{EV}{X_d} \sin \delta + \frac{V^2}{X} \left( \frac{1}{X_q} - \frac{1}{X_d} \right) \sin 2\delta$$



Gene 100MVA - 11,5KV

49

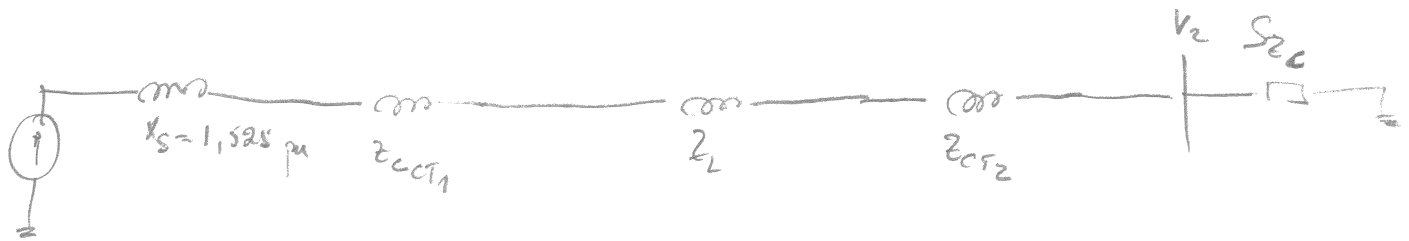

$$Z_{CCT1} = 0,1 \times \frac{100}{110} = 0,091j$$

$$Z_L = \frac{6 + j12}{\frac{70kV}{100MVA}} = 0,122 + j0,245$$

$$Z_{CCT2} = 0,1 \times \frac{100}{25} = 0,4j$$

$$S_{charge} = \frac{14 + j14,26}{100} = 0,14 + j0,1426$$

$$S_{charge} = V \cdot I^* \Rightarrow \underline{I = 0,154 - j0,156}$$

$$V_S = \Delta U + V_L$$

$$\Delta U = (0,154 - j0,156) \times [0,122 + j0,736j]$$

$$= 0,1336 + j0,094$$

$$\Delta U = |0,163| \angle$$

$$\Rightarrow V_S = 1,0436 + j0,094$$


$$\Rightarrow E = V_S + jX_S I_1 = [1,0436 + j0,094] + (j1,525) [0,154 - j0,156]$$

$$= + j0,235 + 0,238$$

$$E = 1,28 + j0,33$$

$$E = |1,32| \angle$$

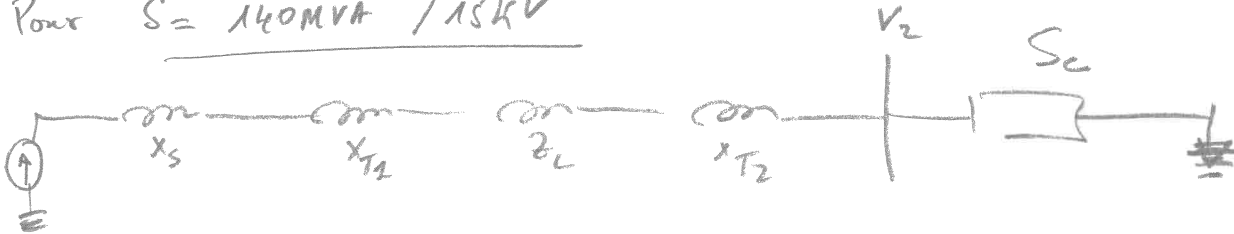Power  $S = 140 \text{ MVA} / 15 \text{ kV}$



$$X_s = 1,525 \text{ pu}$$

$$X_{T1} = 0,1 \times \frac{140}{150} = j0,093 \text{ pu}$$

$$Z_L = \frac{6 + j12}{\frac{70 \text{ kV}^2}{140 \text{ MV}}} = 0,17 + j0,343 \text{ pu}$$

$$Z_{CT2} = 0,1 \times \frac{140}{25} = j0,56 \text{ pu}$$

$$S_{C(140 \text{ MVA})} = \frac{14 + j14,26}{140} = 0,1 + j0,102$$

$$\Rightarrow \underline{I} = 0,11 - j0,11$$

$$V_s = \Delta V + V_{\text{change}} =$$

$$\Delta V_s = (0,11 - j0,11) \times [0,17 + j0,996]$$

$$\Delta V = 0,128 + j0,091$$

$$\Rightarrow V_{\text{stator}} = 1,038 + j0,091$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow E = V_s + jX_s I_1 &= (1,038 + j0,091) + (j1,525) [0,11 - j0,11] \\ &= \phantom{(1,038 + j0,091)} + j0,167 + 0,167 \end{aligned}$$

$$E = 1,205 + j0,258$$

$$E = |1,23| \angle$$

S = 100 MVA - 11,5 kV

49'

$$\Rightarrow P_A = \frac{0,91 \times 1,32}{1,6} = 0,7507$$

$$P_2 = \frac{(0,91)^2}{2} \left[ \frac{1}{1,45} - \frac{1}{1,6} \right] = 0,0267$$

$$\Rightarrow 4(0,0267) x^2 + 0,7507 x - 2(0,0267) = 0$$

$$\Rightarrow 0,1068 x^2 + 0,7507 x - 0,0534 = 0$$

$x_1 = \underline{-7,099}$   $\rightarrow$  solution non possible

$\cos \delta = x_2 = \underline{0,0704} \Rightarrow \delta = \underline{86^\circ}$

$$\Rightarrow S_y = P_1 \cos \delta + 2 P_2 \cos 2\delta$$

$$= 0,7507 \cos \delta + 2(0,0267) \cos 2(86^\circ)$$

$$S_y = -0,0214 \times 10^{-3} \text{ MW/rad.}$$

Partie c

$$Z_{cc(113)} = 0,1 \times \frac{113}{110} \times \left( \frac{70}{72} \right)^2 = 0,097$$

$$I_n = \frac{113 \text{ MVA}}{\sqrt{3} \times 72 \text{ kV}} = 906 \text{ A} \xrightarrow{1,3} 1178 \rightarrow CT1 = 1400/1$$

$$\Rightarrow 0,5 I_n = 0,5 \times 906 = 453 \xrightarrow{\times 1,3} 588,9 \rightarrow CT2 = 800/1 \text{ ou } 500/1$$

Seuil de ~~SIN~~ SIT  $> \frac{I_n \times 1,2}{CT1/2} = \frac{906 \times 1,2}{1400} = 0,776 \text{ A} - \text{ tempo } < 60 \text{ sec}$

Seuil de SOT  $> \frac{I_n \times}{Z_{cc} \times CT2/2} = \frac{906}{0,097 \times 1400} = 6,67 \text{ A} - \text{ tempo } < 2 \text{ sec}$

Seuil de SIN si CT2 = 800/1A  $\Rightarrow$  SITN  $> \frac{I_n \times 0,5}{800} = 0,566 \text{ A} - \text{ tempo } < 2 \text{ sec}$

si CT2 = 500/1A  $\Rightarrow$  SITN  $> \frac{I_n \times 0,5}{500} = 0,906 \text{ A} - \text{ tempo } < 2 \text{ sec}$

Powr  $S_B = 140 \text{ MVA} - 15 \text{ kV}$

$P_1 = \frac{E \cdot V}{X_d} = 0,7$

$P_2 = \frac{0,91^2}{2} \left[ \frac{1}{1,45} - \frac{1}{1,6} \right] = 0,0267$

$\Rightarrow 4 P_2 X^2 + P_1 X - 2 P_2 = 0$

$0,1068 X^2 + 0,7 X - 0,0534 = 0$

$X_1 = -6,629 \rightarrow$  Now possible

$X_2 = 0,0754 \Rightarrow \delta = 85,7^\circ$   $\cos X_2 = \cos \delta$

$S_y = P_1 \cos \delta + 2 P_2 \cos 2\delta$

$= 0,7 \cos(85,7) + 2(0,0267) \cos(2 \times 85,7)$

$= -0,314 \cdot 10^{-3} \text{ MW/round}$

Partie C

$Z'_{cc} = 0,1 \times \left( \frac{153}{150} \right) \times \left( \frac{70^2}{722} \right) = 9,6\% = 0,096$

$I_n = \frac{153}{0,34} = 1227 \text{ A} \xrightarrow{1,3} 1594 \Rightarrow CI_1 = 1600/1$

$0,5 I_n = 613 \text{ A} \xrightarrow{1,3} 797 \Rightarrow CI_2 = 800 \text{ A}$

Seuil 54T  $\Rightarrow I > I_n \times 1,2 = \frac{1472,4}{1600} = 0,92$  - tempo max = 60s

Seuil 50T  $\Rightarrow I > \frac{I_n}{Z_c \times CI_{ratio}} = \frac{1227}{0,096 \times 1600} = 7,98 \Rightarrow 8$  - tempo 0s

Seuil 51TN  $\Rightarrow I > I_n \times 0,5 = \frac{1227 \times 0,5}{0,5 \times 1600} = 0,77$  - tempo 2sec